

Memo 3: schema circuitale completo

Francesco Polleri^{1, a} e Mattia Sotgia^{1, b}

(Gruppo A1)

Lorenzo Lucentini¹ e Michele Giorgi¹

(Gruppo C6)

¹*Dipartimento di Fisica,
Università degli Studi di Genova, I-16146 Genova,
Italia*

(Revised 9 maggio 2022)

laboratorio2: Memo (dated 9 maggio 2022)

^a s5025011@studenti.unige.it

^b s4942225@studenti.unige.it

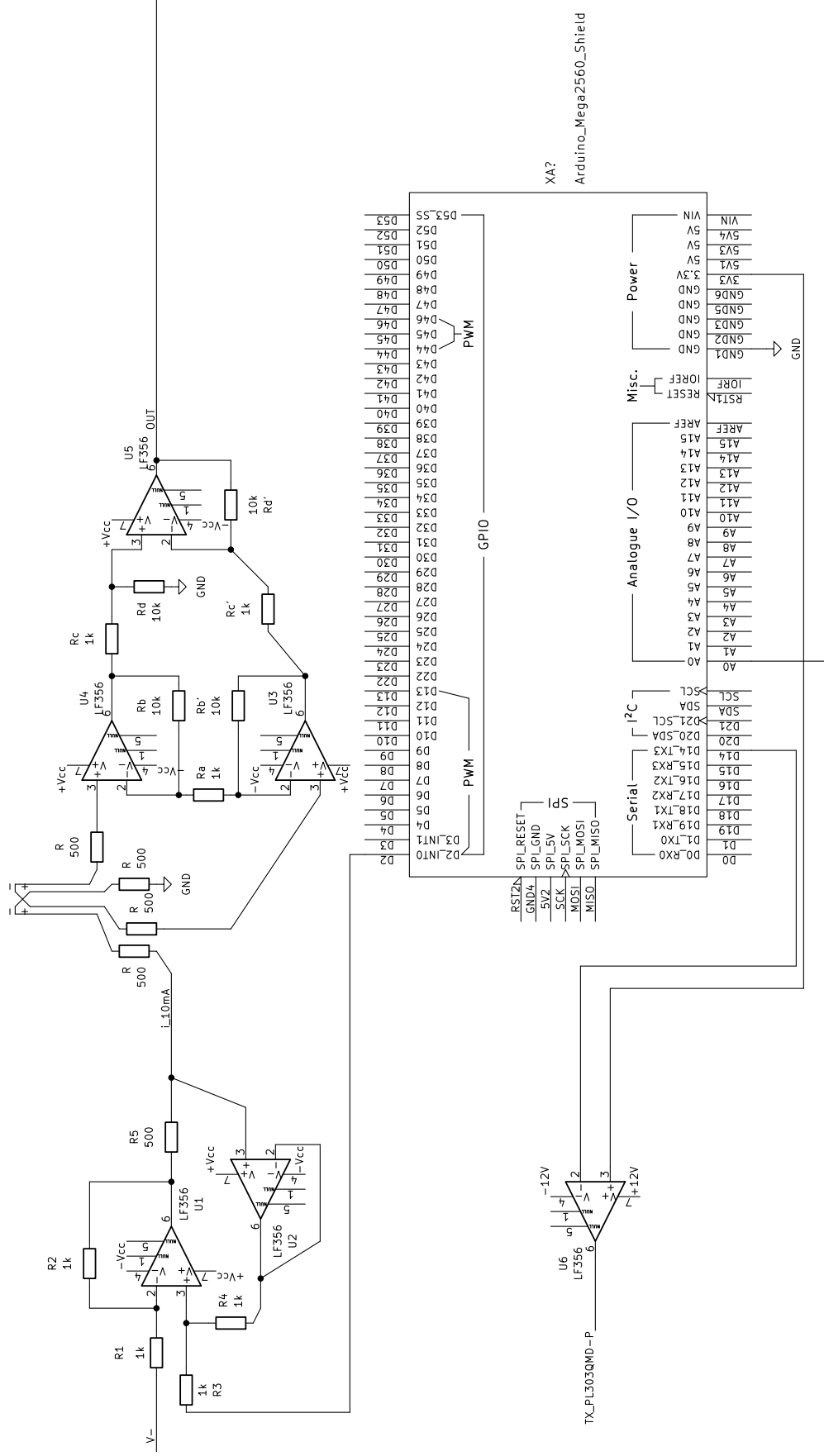


Figura 1 Circuito completo delle tre componenti principali (da sinistra a destra sono inseriti il generatore di corrente, la sonda e l'amplificatore differenziale per strumentazione). In basso a destra troviamo la scheda Arduino MEGA 2560 mappata sui pin utilizzati per il setup sperimentale.